

ModelSim® - VHDL

1. Zakres tematyczny ćwiczenia:

- symulacja modeli z wymuszeniami Tcl,
- opis układów kombinacyjnych w języku VHDL,
- budowa architektury strukturalnej, konkretyzacja komponentów.

2. Symulacja modeli z wymuszeniami Tcl

Proste modele urządzeń można testować z użyciem poleceń **force** wydawanych z okna transkrypcji lub zapisanych w pliku makra (.do)

- [!] **Polecenie:** utwórz nowy projekt o nazwie <nr_indeksu_1> w katalogu CADHDL na dysku wskazanym przez prowadzącego (jeśli katalog nie istnieje utwórz go); pozostaw domyślną nazwę dla biblioteki roboczej;
- [!] **Polecenie:** pobierz z serwera kursu pliki 'mux_bit.vhd' i 'mux_slv.vhd' oraz plik 'symuluj.do' i zapisz je w dowolnym katalogu tymczasowym; dodaj powyższe pliki do projektu z opcją 'Copy to project directory' i domyślnym typem źródła;
- [!] **Polecenie:** uruchom symulację obu modeli wykorzystując do tego celu makro 'symuluj.do', zlokalizuj i usuń błędy w kompilacji pliku 'mux slv.vhd';
- [!] Polecenie: dokonaj porównania wyników symulacji dla obu modeli; z czego wynikają różnice w wynikach?

3. Konkretyzacja komponentu

Instrukcja podstawienia (łączenia) komponentu to współbieżna instrukcja określająca wzajemne połączenie sygnałów i podukładów zwanych komponentami. Istnieją dwa sposoby przyporządkowania sygnałów:

- a) asocjacja pozycyjna,
- b) asocjacja nazw.

```
przykład:
port map (d, clk, rst, q); -- asocjacja pozycyjna
port map (clk=>clk_s, rst=>rst_s, d=>d_s, q=>q_s); -- asocjacja nazw
```

M.Kropidłowski – v.1.0.b


Wg standardu z roku 1987 komponent powinien być najpierw zadeklarowany w bloku architektury lub w pakiecie. Następnie można dokonać jego konkretyzacji w ciele architektury: *składnia*:

Konkretyzacja wg standardu z 1993 nie wymaga wcześniejszej deklaracji komponentu w zakresie deklaracyjnym architektury.

 4. Budowa opisu strukturalnego

Aby zrealizować architekturę strukturalną wymagana jest znajomość budowy wewnętrznej modelowanego urządzenia. Opis strukturalny składa się z instrukcji przypisań komponentów i definicji połączeń między osadzonymi modułami. Połączenia muszą być realizowane przy pomocy **sygnałów** wewnętrznych, których typ odpowiada typowi portów w łączonych modułach.

- [!] Polecenie: pobierz z serwera kursu plik 'gates.vhd' i zapisz go w dowolnym katalogu tymczasowym; dodaj powyższy plik do projektu z opcją 'Copy to project directory' i typem źródła 'VHDL';
- **[!Z] Polecenie:** zbuduj model strukturalny multipleksera 4x1 (1-bitowa ścieżka danych) i dołącz go do projektu (w opisie strukturalnym należy wykorzystać elementy z pakietu 'gates');



M.Kropidłowski – v.1.0.b

[!Z] Polecenie: utwórz makro do kompilacji i symulacji powyższego modelu multipleksera (można wykorzystać lub zmodyfikować makro 'symuluj.do' pkt.2); dokonaj symulacji urządzenia – wyniki przedstaw prowadzącemu.

[!Z] Zadanie:

a) Zbuduj model strukturalny licznika 2-dekadowego z wyświetlaniem na wskaźnikach 7-segmentowych, wykorzystaj gotowe komponenty z pakietu 'devices.vhd' [dostępny na serwerze kursu];

licznik_u – licznik dekadowy z resetem asynchronicznym i wejściem clock enable; seven_seg – dekoder kodu NKB na kod wskaźnika 7-segmentowego, układ kombinacyjny, zakres działania 0-9;

- b) Dokonaj symulacji urządzenia (wymuszenia podawane przy pomocy makra!);
- c) Wyniki symulacji i opis strukturalny przedstaw prowadzącemu.
- [1] ModelSim®SE Reference Manual, Software Version 6.4a, Mentor Graphics 2008.

3/3 M.Kropidłowski – v.1.0.b